

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Гаранин Максим Алексеевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 26.10.2023 10:38:43

Уникальный программный ключ:

7708e3a47e66a8ee02711b298d7c78bd1e40bf88

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Приложение
к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Теория дискретных устройств

(наименование дисциплины(модуля))

Направление подготовки / специальность

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте

(наименование)

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой – 5 семестр.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции
ПК-1. Способен выполнять работы по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и реконструкции оборудования, устройств и систем ЖАТ	ПК-1.7.

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы (курс 3)
ПК-1.7: Разрабатывает алгоритмы, применяет прикладное программное обеспечение для описания функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ, при разработке новых устройств и систем ЖАТ	<p>Обучающийся знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы теории дискретных устройств; классификацию и принципы функционирования дискретных устройств и их элементов; - основные дискретные устройства и оборудование ЖАТ; - методы анализа и синтеза дискретных устройств ЖАТ.; <p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять выбор физических дискретных элементов с целью промышленного синтеза дискретного устройства, реализующего требуемые логические функции; - составлять структурные формулы дискретных устройств автоматики и осуществлять их преобразование с использованием различных базисов. <p>Обучающийся владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками разработки и внедрения логических устройств ЖАТ дискретного действия; - навыками разработки простых моделей дискретных устройств, их анализа и расчета. 	<p>Тестовые задания (1 - 20)</p> <p>Задания (№1 - №15)</p> <p>Задания (№1 - №13)</p>

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

- 1) собеседование;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора	Образовательный результат
-------------------------------	---------------------------

достижения компетенции	
ПК-1.7: Разрабатывает алгоритмы, применяет прикладное программное обеспечение для описания функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ, при разработке новых устройств и систем ЖАТ	Обучающийся знает: -основы теории дискретных устройств; классификацию и принципы функционирования дискретных устройств и их элементов; - основные дискретные устройства и оборудование ЖАТ; - методы анализа и синтеза дискретных устройств ЖАТ;.
Типовые тестовые задания	
<i>Указать значения следующих функций, если $a = 0$; $b = 1$; $c = 0$; $d = 1$</i>	
1.	<p>a) $\overline{a} \vee b \overline{c} \overline{d} =$</p> <p>б) $\overline{ab} \vee \overline{acd} =$</p> <p>в) $((\overline{ac} \vee \overline{bd})) bc =$</p>
2.	<p>Указать значения следующих функций, если $a = 0$; $b = 1$; $c = 0$; $d = 1$.</p> <p>а) $\overline{ab} \overline{cd} =$</p> <p>б) $\overline{ab} \downarrow \overline{cd} =$</p> <p>в) $((\overline{ab} \vee \overline{cd})) \downarrow bc =$</p>
3.	<p>Указать значения следующих функций, если $a = 0$; $b = 1$; $c = 1$; $d = 1$</p> <p>а) $\overline{a} \overline{b} \vee \overline{cd} =$</p> <p>б) $\overline{ab} \vee \overline{acd} =$</p> <p>в) $((\overline{ab} \vee \overline{cd})) ac =$</p>
4.	<p>Указать значения следующих функций, если $a = 0$; $b = 1$; $c = 0$; $d = 1$</p> <p>а) $\overline{a} \vee b \overline{c} \overline{d} =$</p> <p>б) $ab \downarrow acd =$</p> <p>в) $((\overline{ac} \vee \overline{bd})) \downarrow \overline{bc} =$</p> <p>Какое из выражений верно?</p> <p>а) $\overline{ad} \vee \overline{ad} \vee \overline{abcd} = abcd$</p> <p>б) $a \vee \overline{abcd} \vee d = a \vee d$</p> <p>в) $b \downarrow c \downarrow ac = \overline{abc}$</p> <p>г) $\overline{bcd} = \overline{bc}\overline{d}$</p>
5.	<p>Какое из выражений верно?</p> <p>а) $\overline{ab} \vee \overline{ad} \vee \overline{bcd} = \overline{d}$</p> <p>б) $a \vee \overline{bc} \vee \overline{ac} = abc$</p> <p>в) $(a \vee b) \overline{ab} = 1$</p> <p>г) $cd = \overline{c} \vee \overline{d}$</p>

Какое из выражений верно?

- a) $\bar{c}d \vee cd \vee bcd = bcd$
 - б) $a \vee bc \vee ac = a \vee bc$
 - в) $(a \vee b) \bar{ab} = ab$
 - г) $\bar{a}\bar{d} = \bar{d} \vee a$
- 7.

Какое из выражений верно?

- а) $\bar{a}c \vee ac \vee abcd = c$
 - б) $a \vee abcd \vee d = abcd$
 - в) $(b \downarrow c) \vee b\bar{c} = \bar{c}$
 - г) $\overline{bcd} = b \vee c \vee d$
- 8.

Минимизировать БФ методом Карно

	a	\bar{a}	
b	*	1	1
\bar{b}	1	*	1
	*	1	1
	1	1	*

9.

Минимизировать БФ методом Карно

	a	\bar{a}	
b	1	1	1
\bar{b}	*		1
	1	*	
	1	1	*


10.

Минимизировать БФ методом Карно

	a	\bar{a}	
b	1	1	1
\bar{b}		1	*
	*	1	
		1	1

11.


Минимизировать БФ методом Карна

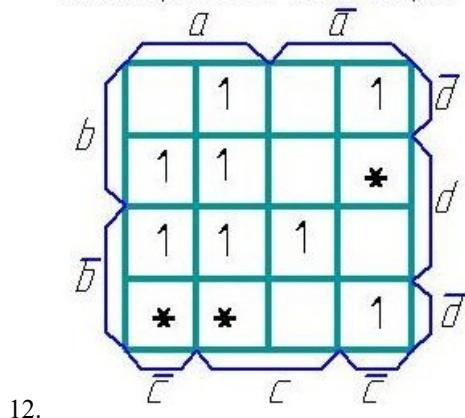

12.

определить значения выходных сигналов на выходе каждого элемента и всей схемы.


если $a = 1; b = 0; c = 0; d = 0$.

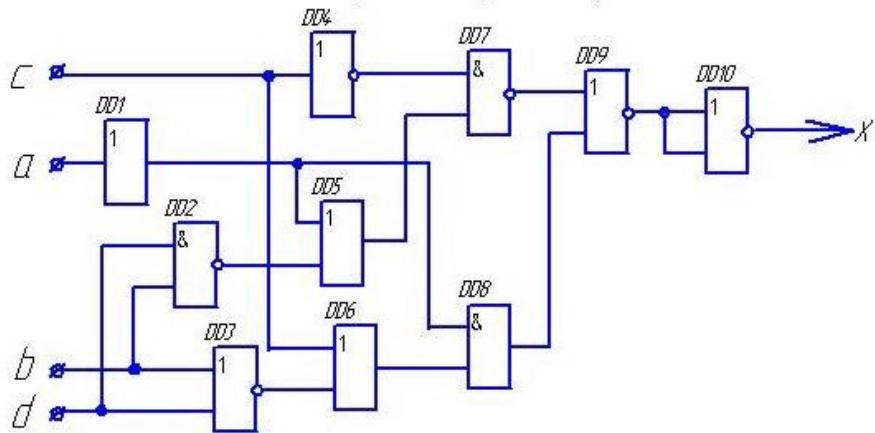

13.

б) определить значения выходных сигналов на выходе каждого элемента и всей схемы.


если $a = 1; b = 0; c = 0; d = 0$.

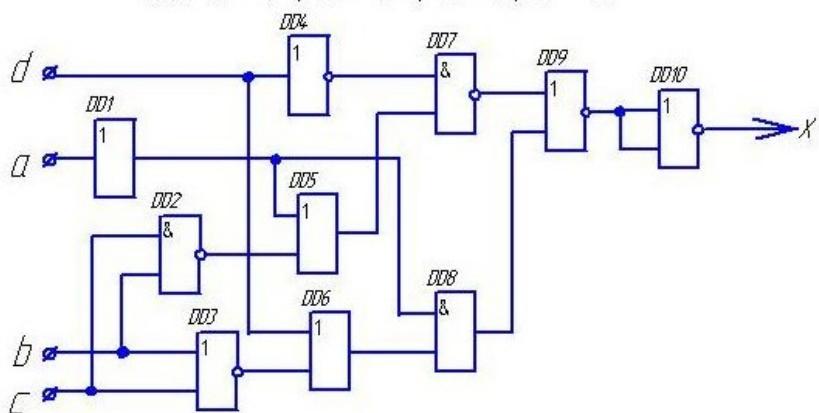

14.

определить значения выходных сигналов на выходе каждого элемента и всей схемы.


если $a = 1; b = 1; c = 0; d = 0$.

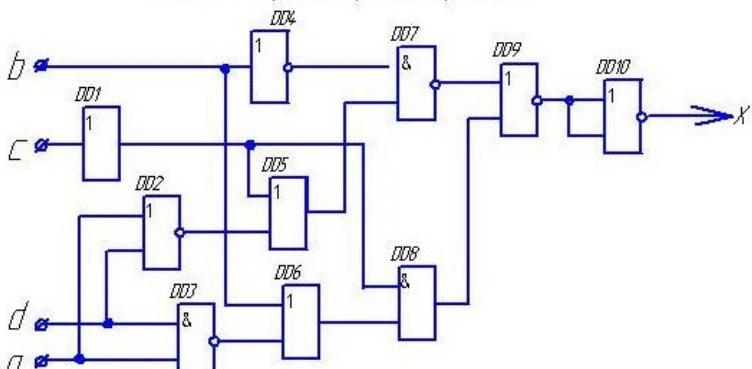

15.

6) определить значения выходных сигналов на выходе каждого элемента и всей схемы.



если $A = 0; b = 0; c = 1; d = 0$

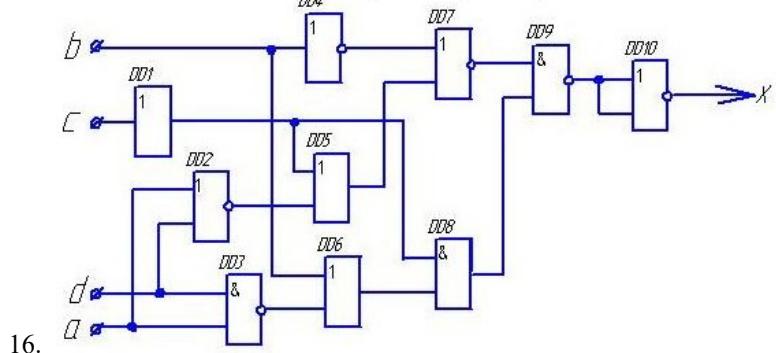

16.

Чему равно значение выходного сигнала X при указанных значениях входных сигналов?



$$a=1 \quad b=0 \quad c=1 \quad d=0$$

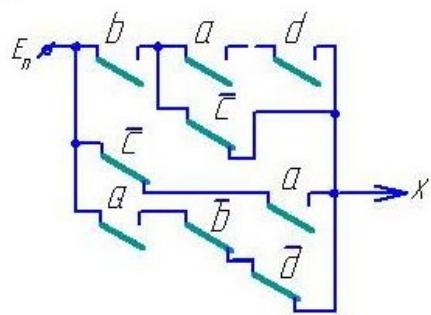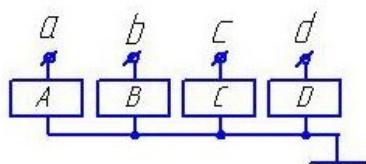

17.

Чему равно значение выходного сигнала X при указанных значениях входных сигналов?



$$a=1 \quad b=0 \quad c=0 \quad d=0$$

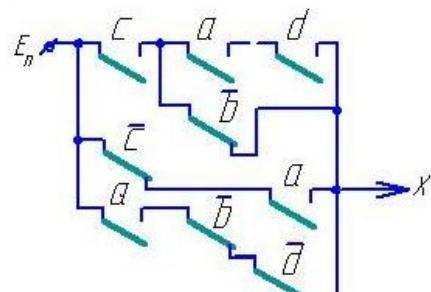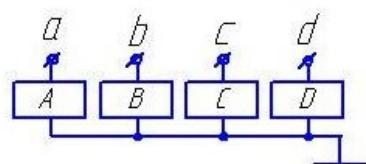

18.

Чему равно значение выходного сигнала X при указанных значениях входных сигналов?



$$a=0 \quad b=0 \quad c=0 \quad d=1$$

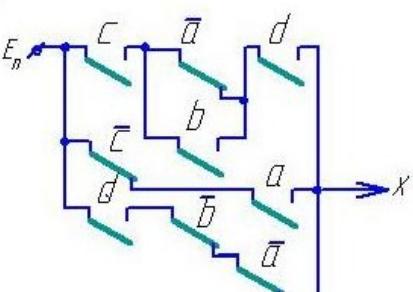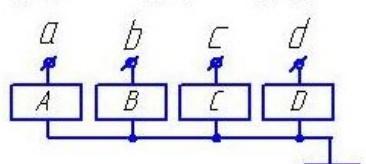

19.

Чему равно значение выходного сигнала X при указанных значениях входных сигналов:

$$a=0 \quad b=0 \quad c=1 \quad d=1$$

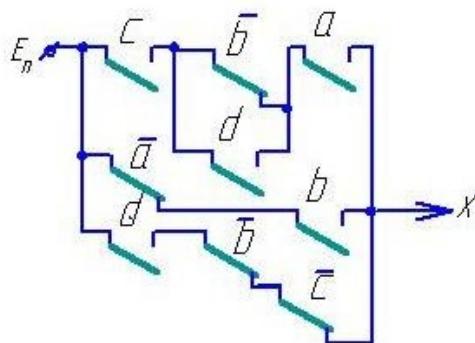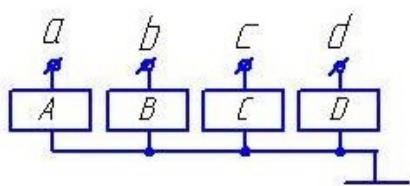

20.

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательный результат
ПК-1.7. Разрабатывает алгоритмы, применяет прикладное программное обеспечение для описания функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ, при разработке новых устройств и систем ЖАТ	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять выбор физических дискретных элементов с целью промышленного синтеза дискретного устройства, реализующего требуемые логические функции; - составлять структурные формулы дискретных устройств автоматики и осуществлять их преобразование с использованием различных базисов. <p>1) Составить таблицу истинности дискретного устройства. 2) По таблице истинности дискретного устройства минимизировать логическое выражение его выхода. 3) Минимизировать БФ шести переменных с помощью карт Карно. 4) Найти аналитически минимальную дизъюнктивную нормальную форму БФ шести переменных. 5) Составить таблицу истинности БФ, представленной в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ). 6) Преобразовать дизъюнктивную нормальную форму логического выражения в совершенную дизъюнктивную нормальную форму. 7) Представить логическую функцию шести аргументов в базисе «ИЛИ-НЕ». 8) Представить логическую функцию шести аргументов в базисе «И-НЕ». 9) Составить функциональную схему на логических элементах в базисе «И,ИЛИ,НЕ», реализующую БФ шести переменных. 10) Составить релейно-контактную схему, реализующую БФ шести переменных. 11) Составить схему на элементах «И-НЕ», реализующую БФ шести переменных. 12) Составить схему на элементах «ИЛИ-НЕ», реализующую БФ шести переменных. 13) Составить диодную схему, реализующую БФ шести переменных в виде диодной матрицы. 14) Составить логическую схему в базисе «И-НЕ», реализующую БФ шести переменных. 15) Составить логическую схему в базисе «ИЛИ-НЕ», реализующую БФ шести переменных.</p>
ПК-1.7. Разрабатывает алгоритмы, применяет прикладное программное обеспечение для описания функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ, при разработке новых устройств и систем ЖАТ	<p>Обучающийся владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -навыками разработки и внедрения логических устройств ЖАТ дискретного действия; - навыками разработки простых моделей дискретных устройств, их анализа и расчета. <p>1) Выполнить анализ релейно-контактной схемы логического автомата. 2) Выполнить анализ схемы логического автомата, построенной на диодах. 3) Выполнить анализ схемы логического автомата, построенной на транзисторах.</p>

- 4) Выполнить анализ схемы логического автомата, построенной на элементах «И-НЕ».
- 5) Выполнить анализ схемы логического автомата, построенной на элементах «ИЛИ-НЕ».
- 6) Выполнить анализ схемы логического автомата, построенной на элементах «И-ИЛИ-НЕ».
- 7) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на логических элементах базиса «И,ИЛИ,НЕ».
- 8) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на логических элементах базиса «И-НЕ».
- 9) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на логических элементах базиса «ИЛИ-НЕ».
- 10) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на логических элементах базиса «И-ИЛИ-НЕ».
- 11) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на релейных элементах.
- 12) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на релейных элементах.
- 13) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на диодах в виде диодной матрицы.

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Релейные элементы (РЭ) и устройства. Логические элементы (ЛЭ).
2. Какие устройства называются дискретными (ДУ)? Классификация ДУ.
3. Основные положения алгебры логики. Булевы переменные и булевы функции (БФ). Методы задания БФ.
4. Табличный метод задания БФ. Что такое набор? Как определить количество наборов и количество БФ для n-переменных? Какие наборы называются соседними?
5. Условные графические обозначение ЛЭ на схемах.
6. БФ одной переменной и их техническая реализация.
7. Основные законы и тождества алгебры логики.
8. Различные формы записи БФ. Что такое минимизация БФ?
9. Правило перехода от табличного задания БФ к аналитическому. Совершенная ДНФ (СДНФ).
10. Метод Квайна. Основные законы булевой алгебры, используемые при минимизации.
11. Геометрический метод. Его связь с методом Квайна.
12. Метод Карно. Его связь с геометрическим методом и методом Квайна.
13. Структурные формулы и функциональные схемы.
14. Базис. Полный базис и минимальный базис. Виды базисов.
15. Преобразование БФ при переходе в базис И-НЕ. Основные законы булевой алгебры, используемые при преобразовании.
16. Построение комбинационных схем на элементах И-НЕ.
17. Преобразование БФ при переходе в базис ИЛИ-НЕ. Основные законы булевой алгебры, используемые при преобразовании.
18. Построение комбинационных схем на элементах ИЛИ-НЕ.
19. Построение комбинационных схем на элементах И-ИЛИ-НЕ.
20. Элементы И-ИЛИ-НЕ и расширители.
21. Системы счисления.
22. Кодирование и декодирование сигналов.
23. Шифраторы и дешифраторы. Типы дешифраторов.
24. Преобразователи кодов.
25. Основы синтеза ДУ с памятью.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы – 75–60 % от общего объёма заданных вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- *грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.*

- *негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.*

- *недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.*

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.