

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гаранин Максим Алексеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.10.2025 10:54:35
Уникальный программный ключ:
7708e3a47e66a8ee02711b298d7c78bd1e40bf88

Приложение
к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Теория дискретных устройств

(наименование дисциплины(модуля))

Направление подготовки / специальность

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте

(наименование)

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 5 семестре/ ЗФО 3 курс.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции
ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение технологических процессов при техническом обслуживании и ремонте оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики	ПК-1.1.

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы (семестр 5)
ПК-1.1 Составляет схемы, алгоритмы и модели, производит расчеты для анализа процессов функционирования элементов, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики	Обучающийся знает: -основы теории дискретных устройств; классификацию и принципы функционирования дискретных устройств и их элементов; -основные устройства и оборудование ЖАТ.	Тестовые задания (1 - 20)
	Обучающийся умеет: -применять прикладное программное обеспечение для решения практических задач, описывающие поведение реальных дискретных устройств; - основные методы анализа и синтеза комбинационных логических схем и схем с памятью.	Задания (1 - 15)
	Обучающийся владеет: -навыками описания функционирования и получения показателей работы оборудования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ; -навыками использования формальных методов анализа ДУ по его схеме и синтеза ДУ по заданному алгоритму функционирования.	Задания (1 - 13)

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

- 1) собеседование;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательный результат
ПК-1.1 Составляет схемы, алгоритмы и модели,	Обучающийся знает: -основы теории дискретных устройств; классификацию и принципы

производит расчеты для анализа процессов функционирования элементов, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики	функционирования дискретных устройств и их элементов; -основные устройства и оборудование ЖАТ.
---	---

Типовые тестовые задания

Указать значения следующих функций, если $a = 0$; $b = 1$; $c = 0$; $d = 1$

а) $\overline{a \vee bcd} =$

б) $\overline{ab \vee acd} =$

в) $((\overline{ac} \vee \overline{bd})) bc =$

1.

Указать значения следующих функций, если $a = 0$; $b = 1$; $c = 0$; $d = 1$.

а) $\overline{ab \vee cd} =$

б) $\overline{ab \vee \overline{cd}} =$

в) $((\overline{ab} \vee \overline{cd})) \downarrow bc =$

2.

Указать значения следующих функций, если $a = 0$; $b = 1$; $c = 1$; $d = 1$

а) $\overline{a \vee b \vee cd} =$

б) $\overline{ab \vee acd} =$

в) $((\overline{ab} \vee \overline{cd})) ac =$

3.

Указать значения следующих функций, если $a = 0$; $b = 1$; $c = 0$; $d = 1$

а) $\overline{a \vee b \vee \overline{cd}} =$

б) $\overline{ab \vee acd} =$

в) $((\overline{ac} \vee \overline{bd})) \downarrow \overline{bc} =$

4.

Какое из выражений верно?

а) $\overline{ad} \vee \overline{ad} \vee abcd = abcd$

б) $a \vee abcd \vee d = a \vee d$

в) $(b \vee c)ac = ab\overline{c}$

г) $\overline{bcd} = \overline{b}\overline{c}\overline{d}$

5.

Какое из выражений верно?

а) $\overline{a}\overline{d} \vee a\overline{d} \vee bcd\overline{d} = \overline{d}$

б) $a \vee bc \vee ac = abc$

в) $(a \vee b)\overline{ab} = 1$

г) $cd = \overline{c} \vee \overline{d}$

6.

Какое из выражений верно?

а) $\overline{cd} \vee cd \vee bcd = bcd$

б) $a \vee bc \vee ac = a \vee bc$

в) $(a \vee b)\overline{ab} = ab$

г) $\overline{\overline{ad}} = \overline{d} \vee a$

7.

Какое из выражений верно?

a) $\bar{a}c \vee ac \vee abcd = c$

б) $a \vee abcd \vee d = abcd$

в) $(b \vee c) \vee b\bar{c} = \bar{c}$

г) $\overline{bcd} = b \vee c \vee d$

8.

Минимизировать БФ методом Карна:

	a	$\bar{a}$		
b	*	1	1	
		1	*	1
$\bar{b}$		*	1	1
	1		1	*
	$\bar{c}$	c	$\bar{c}$	

9.

Минимизировать БФ методом Карна:

	a	$\bar{a}$		
b	1	1	1	1
		*		1
$\bar{b}$		1	*	
	1	1	1	*
	$\bar{c}$	c	$\bar{c}$	


10.

Минимизировать БФ методом Карна:

	a	$\bar{a}$		
b	1	1		1
			1	*
$\bar{b}$			*	1
	*	1		1
	$\bar{c}$	c	$\bar{c}$	

11.


Минимизировать БФ методом Карна:

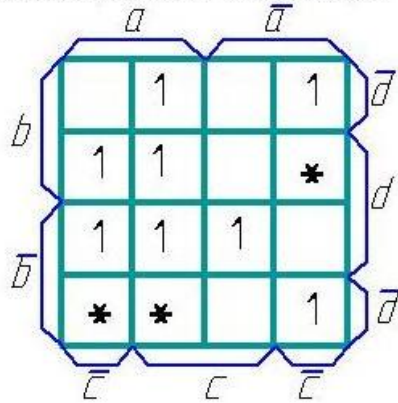

12.

определить значения выходных сигналов на выходе каждого элемента и всей схемы.


если $a = 1$; $b = 0$; $c = 0$; $d = 0$.

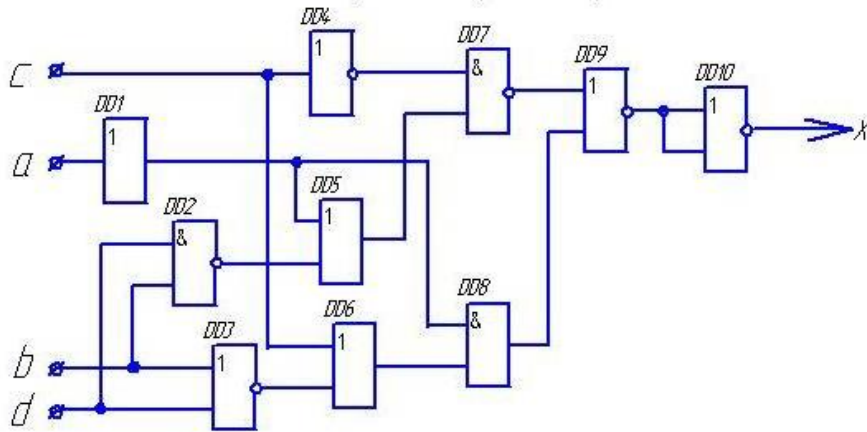

13.

в) определить значения выходных сигналов на выходе каждого элемента и всей схемы.


если $a = 1$; $b = 0$; $c = 0$; $d = 0$.

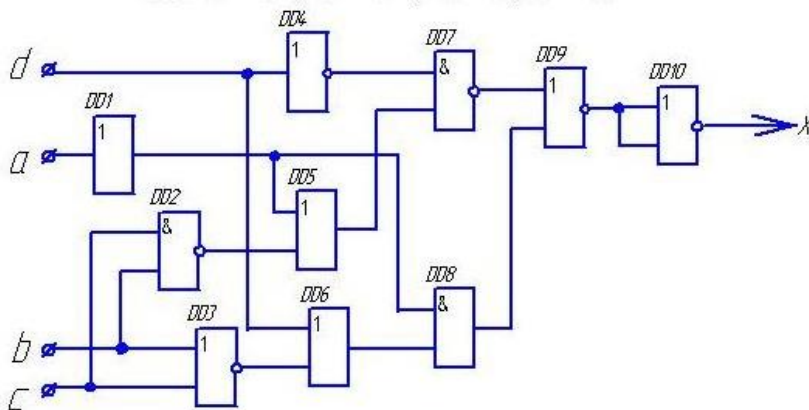

14.

определить значения выходных сигналов на выходе каждого элемента и всей схемы.


если $a = 1$; $b = 1$; $c = 0$; $d = 0$.

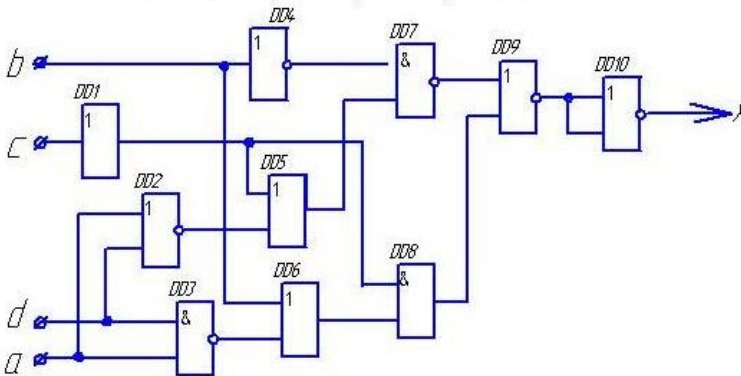

15.

в) определить значения выходных сигналов на выходе каждого элемента и всей схемы.



если $a = 0; b = 0; c = 1; d = 0$.

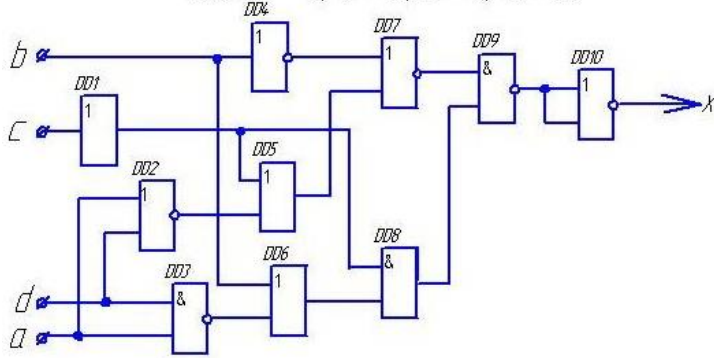

16.

Чему равно значение выходного сигнала X при указанных значениях входных сигналов:



$a=1 \quad b=0 \quad c=1 \quad d=0$

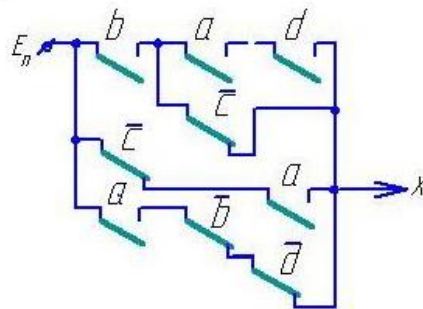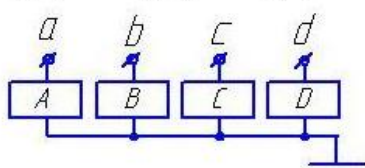

17.

Чему равно значение выходного сигнала X при указанных значениях входных сигналов:



$a=1 \quad b=0 \quad c=0 \quad d=0$

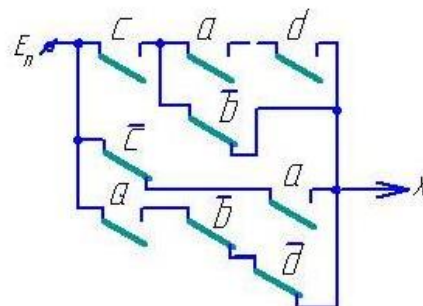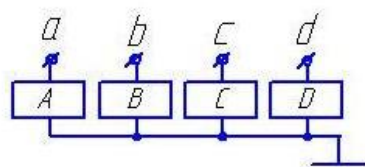

18.

Чему равно значение выходного сигнала X при указанных значениях входных сигналов:


$a=0 \quad b=0 \quad c=0 \quad d=1$

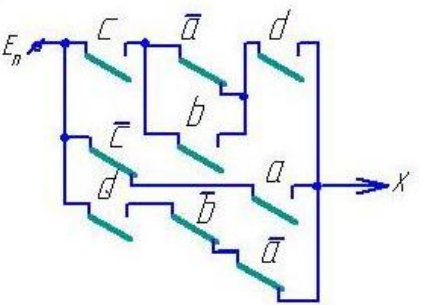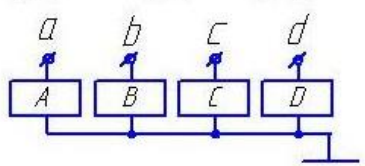

19.

Чему равно значение выходного сигнала X при указанных значениях входных сигналов:

$a=0$ $b=0$ $c=1$ $d=1$

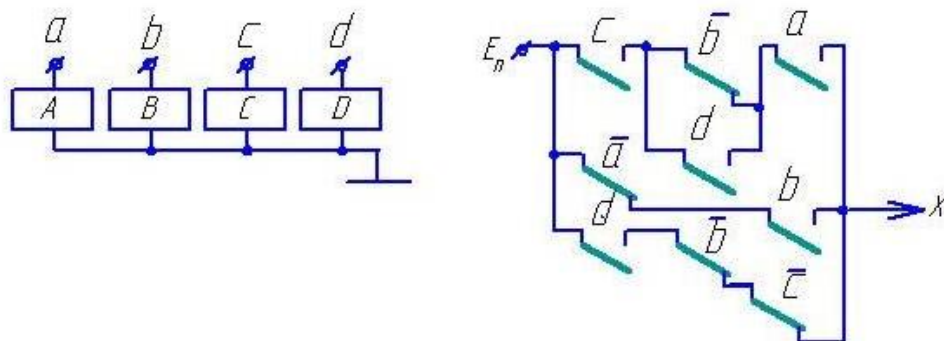

20.

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательный результат
ПК-1.1 Составляет схемы, алгоритмы и модели, производит расчеты для анализа процессов функционирования элементов, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики	Обучающийся умеет: -применять прикладное программное обеспечение для решения практических задач, описывающие поведение реальных дискретных устройств; - основные методы анализа и синтеза комбинационных логических схем и схем с памятью.
ПК-1.7. Разрабатывает алгоритмы, применяет прикладное программное обеспечение для описания функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ, при разработке новых устройств и систем ЖАТ	Обучающийся владеет: -навыками описания функционирования и получения показателей работы оборудования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ; -навыками использования формальных методов анализа ДУ по его схеме и синтеза ДУ по заданному алгоритму функционирования.

- 1) Составить таблицу истинности дискретного устройства.
- 2) По таблице истинности дискретного устройства минимизировать логическое выражение его выхода.
- 3) Минимизировать БФ шести переменных с помощью карт Карно.
- 4) Найти аналитически минимальную дизъюнктивную нормальную форму БФ шести переменных.
- 5) Составить таблицу истинности БФ, представленной в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ).
- 6) Преобразовать дизъюнктивную нормальную форму логического выражения в совершенную дизъюнктивную нормальную форму.
- 7) Представить логическую функцию шести аргументов в базисе «ИЛИ-НЕ».
- 8) Представить логическую функцию шести аргументов в базисе «И-НЕ».
- 9) Составить функциональную схему на логических элементах в базисе «И,ИЛИ,НЕ», реализующую БФ шести переменных.
- 10) Составить релейно-контактную схему, реализующую БФ шести переменных.
- 11) Составить схему на элементах «И-НЕ», реализующую БФ шести переменных.
- 12) Составить схему на элементах «ИЛИ-НЕ», реализующую БФ шести переменных.
- 13) Составить диодную схему, реализующую БФ шести переменных, в виде диодной матрицы.
- 14) Составить логическую схему в базисе «И-НЕ», реализующую БФ шести переменных.
- 15) Составить логическую схему в базисе «ИЛИ-НЕ», реализующую БФ шести переменных.

- 5) Выполнить анализ схемы логического автомата, построенной на элементах «ИЛИ-НЕ».
- 6) Выполнить анализ схемы логического автомата, построенной на элементах «И-ИЛИ-НЕ».
- 7) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на логических элементах базиса «И,ИЛИ,НЕ».
- 8) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на логических элементах базиса «И-НЕ».
- 9) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на логических элементах базиса «ИЛИ-НЕ».
- 10) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на логических элементах базиса «И-ИЛИ-НЕ».
- 11) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на релейных элементах.
- 12) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на релейных элементах.
- 13) Выполнить синтез логического автомата и построить его схему на диодах в виде диодной матрицы.

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Релейные элементы (РЭ) и устройства. Логические элементы (ЛЭ).
2. Какие устройства называются дискретными (ДУ)? Классификация ДУ.
3. Основные положения алгебры логики. Булевы переменные и булевы функции (БФ). Методы задания БФ.
4. Табличный метод задания БФ. Что такое набор? Как определить количество наборов и количество БФ для n -переменных? Какие наборы называются соседними?
5. Условные графические обозначения ЛЭ на схемах.
6. БФ одной переменной и их техническая реализация.
7. Основные законы и тождества алгебры логики.
8. Различные формы записи БФ. Что такое минимизация БФ?
9. Правило перехода от табличного задания БФ к аналитическому. Совершенная ДНФ (СДНФ).
10. Метод Квайна. Основные законы булевой алгебры, используемые при минимизации.
11. Геометрический метод. Его связь с методом Квайна.
12. Метод Карно. Его связь с геометрическим методом и методом Квайна.
13. Структурные формулы и функциональные схемы.
14. Базис. Полный базис и минимальный базис. Виды базисов.
15. Преобразование БФ при переходе в базис И-НЕ. Основные законы булевой алгебры, используемые при преобразовании.
16. Построение комбинационных схем на элементах И-НЕ.
17. Преобразование БФ при переходе в базис ИЛИ-НЕ. Основные законы булевой алгебры, используемые при преобразовании.
18. Построение комбинационных схем на элементах ИЛИ-НЕ.
19. Построение комбинационных схем на элементах И-ИЛИ-НЕ.
20. Элементы И-ИЛИ-НЕ и расширители.
21. Системы счисления.
22. Кодирование и декодирование сигналов.
23. Шифраторы и дешифраторы. Типы дешифраторов.
24. Преобразователи кодов.
25. Основы синтеза ДУ с памятью.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объема заданных вопросов;
- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объема заданных вопросов;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы – 75–60 % от общего объема заданных вопросов;
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объема заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

- «Отлично/зачтено»** – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
- «Хорошо/зачтено»** – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
- «Удовлетворительно/зачтено»** – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- *грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.*

- *негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.*

- *недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.*

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.